

1- YARI TOPLAYICI KODU

```
module ha(a,b,s,c);  
input a,b;  
output s,c;  
xor(s,a,b);  
and(c,a,b);  
endmodule
```



2- TAM TOPLAYICI KODU

```
module fa(a,b,c_in,s,c_out);  
input a,b,c_in;  
output s, c_out;  
wire h1_out_s, h1_out_c, h2_out_c;  
ha h1(a,b,h1_out_s, h1_out_c);  
ha h2(h1_out_s, c_in, s, h2_out_c);  
or (c_out,h1_out_c, h2_out_c);  
endmodule
```

3- 4 BİTLİK KODLAYICI KODU

```
module fba(a,b,c_in,s,c_out);  
input [3:0] a,b;  
input c_in;  
output [3:0] s;  
output c_out;  
wire f1_out_c, f2_out_c,f3_out_c;  
fa f1(a[0], b[0], c_in, s[0], f1_out_c);  
fa f2(a[1], b[1], f1_out_c, s[1], f2_out_c);  
fa f3(a[2], b[2], f2_out_c, s[2], f3_out_c);  
fa f4(a[3], b[3], f3_out_c, s[3], c_out);  
endmodule
```

4- SİMÜLASYON GÖRÜNTÜLERİ

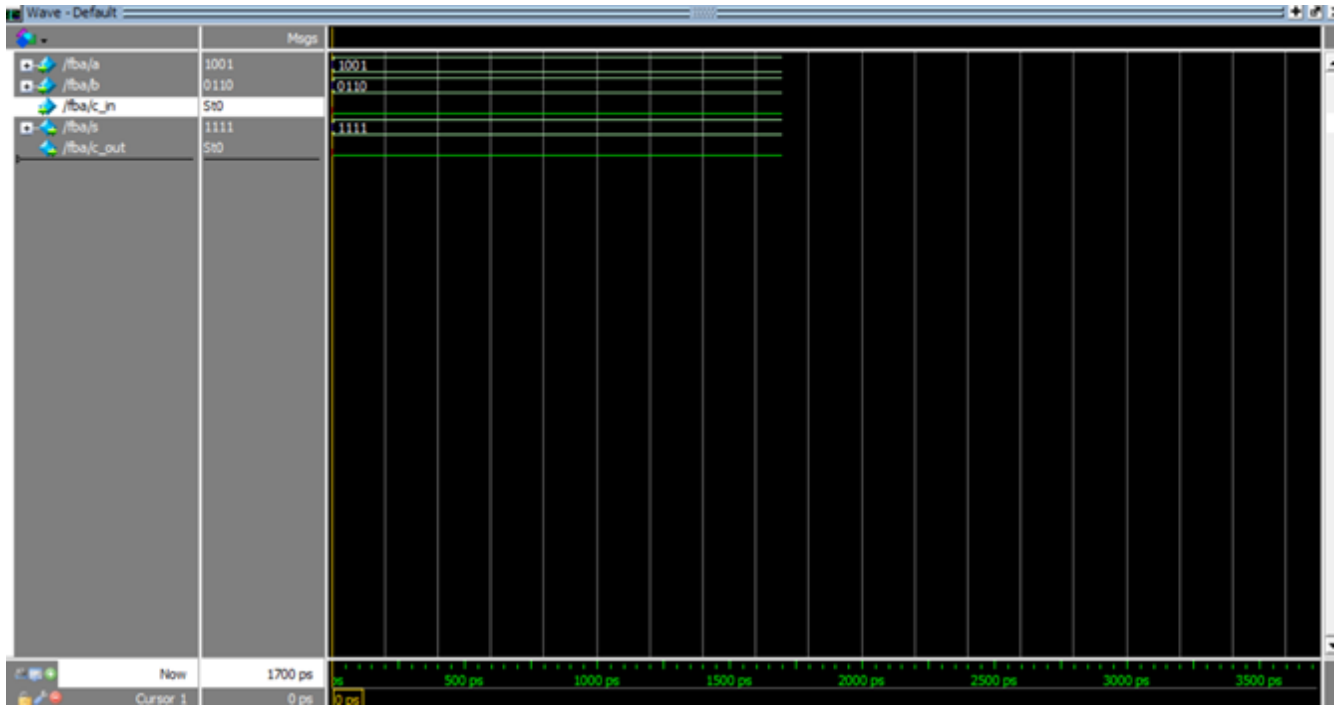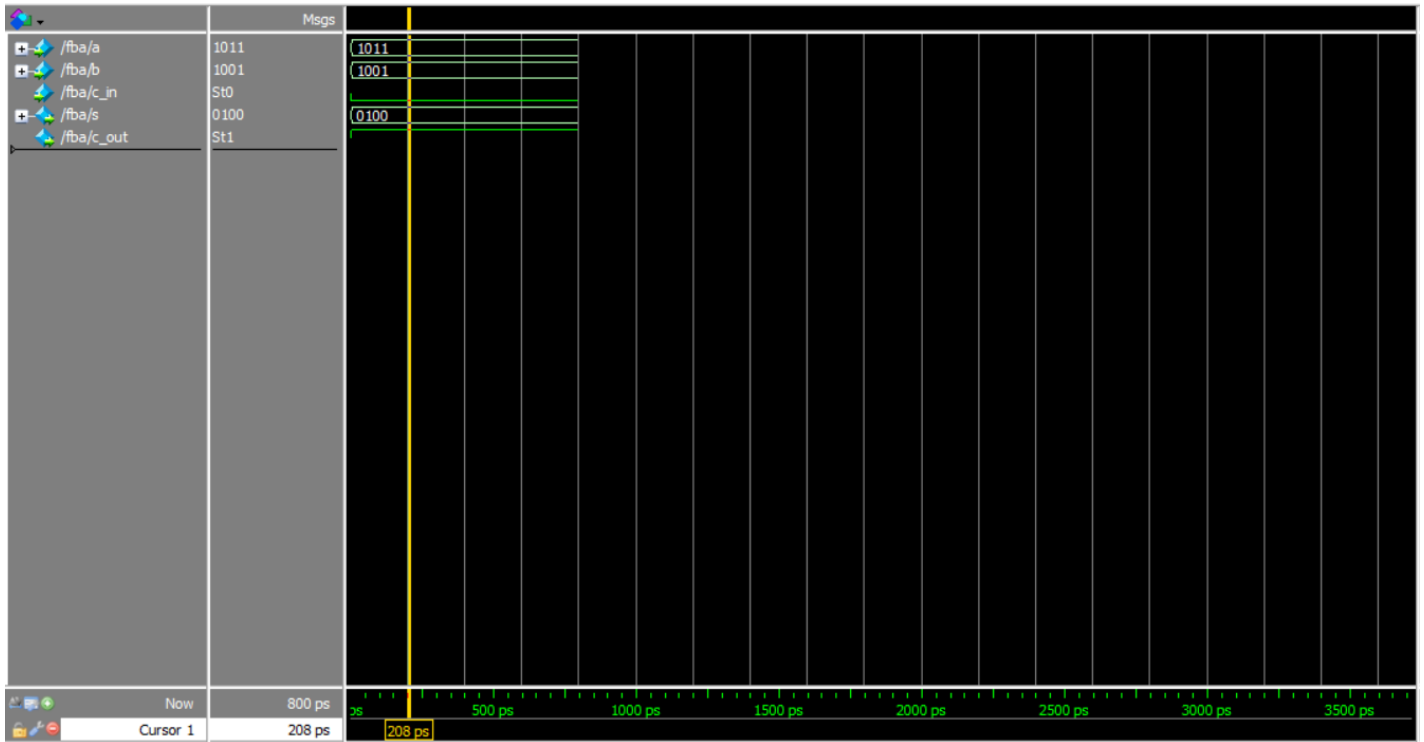a- $A = 1001$, $B = 0110$, $c_{in} = 0$ b- $A = 1011$, $B = 1001$, $c_{in} = 0$ 

HAFTA - 9

191180039

Elif ERDEN

c- A = 0110, B = 0010, c_in = 1

